

$$l = 20 \text{ km}$$

$$Z_0 = 45.5 \Omega$$

$$u = 0.7c$$

$$\mu_r = 1$$

(a)

in lossless line =

$$\begin{cases} Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \\ \sqrt{LC} = \sqrt{\mu\epsilon} = \frac{1}{u} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{L} = 45.5\sqrt{C} \\ \sqrt{LC} = \frac{1}{0.7c} \end{cases} \Rightarrow 45.5c = \frac{1}{0.7 \cdot 3 \cdot 10^8}$$

$$\therefore \begin{cases} C = 104.66 \cdot 10^{-12} \text{ (F/m)} \\ L = 2.1667 \cdot 10^{-7} \text{ (H/m)} \end{cases} \#$$

(b)

$$L = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad \text{in coaxial line}$$

$$2.1667 \cdot 10^{-7} = \frac{0.74\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$\ln\left(\frac{b}{a}\right) = 1.0833$$

$$\frac{b}{a} = 2.9545 \#$$

(c)

$$C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)} \quad \text{in coaxial line}$$

$$104.66 \cdot 10^{-12} = \frac{2\pi \cdot \epsilon_r \cdot 8.8542 \cdot 10^{-12}}{1.0833}, \quad \epsilon_r = 2.0408 \#$$

or

$$\frac{1}{u^2} = \mu\epsilon = \mu_0 \cdot \epsilon_r \epsilon_0$$

$$\left(\frac{1}{0.7c}\right)^2 = \epsilon_r \cdot \frac{1}{c^2}, \quad \epsilon_r = \frac{1}{0.49} = 2.0408$$

$$\begin{cases} \text{Air} = \epsilon_0 \cdot \mu_0 \cdot \sigma = 5 \cdot 10^{-9} \text{ S/m} \\ \text{conductors} = \epsilon_0 \cdot \mu_0 \cdot \sigma_c = 5.7 \cdot 10^5 \text{ S/m} \end{cases}$$

$$2a = 0.02 \text{ m}$$

$$d = 1 \text{ m}$$

$$f = 1.6 \text{ MHz}$$

(a)

for two-wire line at high freq.

$$R = \frac{1}{\pi a \delta \sigma_c} = \frac{1}{\pi \cdot 0.01 \cdot \delta \cdot 5.7 \cdot 10^5}$$

$$= 0.106 \text{ } (\Omega/\text{m}) \quad \# \quad \text{, where skin depth } \delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu_0 \sigma_c}} = 5.27 \cdot 10^{-4}$$

$$G = \frac{\pi \sigma}{\cosh^{-1}(d/2a)} = 3.411 \cdot 10^{-7} \text{ (S/m)} \quad \#$$

$$C = \frac{\pi \epsilon}{\cosh^{-1}(d/2a)} = 6.032 \cdot 10^{-12} \text{ (F/m)} \quad \#$$

$$L = \frac{\mu \epsilon}{C} = \frac{1}{(3 \cdot 10^8)^2} \cdot \frac{1}{C} = 1.84 \cdot 10^{-6} \text{ (H/m)} \quad \#$$

(b)

$$\text{propagation const } \gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} \quad , \quad \omega = 2\pi f = 3.2\pi \text{ M}$$

$$= 0.0019 + 0.0335j \quad \#$$

$$\text{characteristic impedance } Z_0 = \sqrt{(R + j\omega L)/(G + j\omega C)}$$

$$(c) \quad = 552.304 - 0.029j \quad (\Omega) \quad \#$$

In distortionless line.

$$\frac{R}{L} = \frac{G}{C} \quad , \quad \frac{0.106}{1.84 \cdot 10^{-6} + 0L} = \frac{3.411 \cdot 10^{-7}}{6.032 \cdot 10^{-12}}$$

$$\Delta L = 3.45 \cdot 10^{-8} \text{ (H/m)} \quad \#$$